## 실험 3. 딜레이루틴을 이용한

# <mark>스위치디바운스</mark>

전자공학과 21611646 유준상

### I 실험 목적

- → 스위치 바운싱 현상에 의한 오동작을 확인
  - 시간 지연을 이용한 스위치 디바운싱 현상을 확인
  - 스위치 디바운싱을 위한 회로

### 표 실험 도구 및 소자

→ AVR Studio 4, 브레드 보드, ATmega128 보드, DC 어댑터, PWR B/D, 와이어 스트리퍼, 7-segment LED, 저항 330Ω 8개, 피복 단선 0.6mm, JTAG 다운로더, 스위치

#### Ⅲ 소스 코드

(1) 바운싱 현상을 제거하지 못한 프로그램

#define F\_CPU 16000000UL // CPU 주파수가 16MHz일 때 다음과 같이 정의

#include <avr/io.h>

#define PRESSED 1 // 스위치가 한번 눌린 상태를 1로 정의

#define RELEASED 0 // 스위치 눌린 이후의 상태를 0으로 정의

```
// 0~9 포트 출력값에 해당하는 16진수 값(공통 애노드 기준)
void display_7segled(unsigned char led[],unsigned int number) // sub routine
        PORTC = led[number];
                                } // PORTC에 원하는 led에 해당하는 16진수값 할당
int main(void) // main program
{
        int number; // 메인 프로그램 실행동안 스위치가 눌린 횟수를 저장할 변수
        int before; // 이전 상태를 저장할 변수
        DDRC = 0xFF; // PORT C를 출력으로 사용
        DDRD = DDRD & ~(1<<PD0); // PD0를 스위치 사용을 위해 입력핀으로 설정
        PORTD = PORTD | 1<<PD0; // PD0를 내부 풀업저항으로 연결
        number = 0; // number 변수의 초깃값 설정
        before = RELEASED; // before 변수의 초기값을 설정
        while(1){
                display_7segled(digit, number%10);
                // number가 10이상일 때를 위해 %10을 사용해 나머지로 인덱싱
                if(before==RELEASED &&!(PIND&1<<PD0)){ //전에 눌리지 않은 상태에서 처음으로 눌림
                        number++; // 스위치가 눌렸으니 number를 1증가
                        before=PRESSED; // 눌린상태로 저장
                }else if(before==PRESSED&&(PIND&1<<PD0)){ // 전에 눌린 상태에서 처음으로 떨어짐
                        before=RELEASED; // 떨어진 상태로 저장
                }
        }
        return 0;
}
```

unsigned char digit[]={0x88, 0xBE,0xC4, 0xA4, 0xB2, 0xA1, 0x83, 0xBC, 0x80, 0xB0};

```
(2) 바운싱 현상을 제거한 프로그램
                16000000UL // CPU 주파수가 16MHz일 때 다음과 같이 정의
#define F_CPU
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h> // _delay_ms()함수를 사용하기 위해
#define PRESSED 1 // 스위치가 한번 눌린 상태를 1로 정의
#define RELEASED 0 // 스위치 눌린 이후의 상태를 0으로 정의
                        1000 // 1000ms delay를 주기위해 1000으로 정의
#define DEBOUNCE_MS
unsigned char digit[]={0x88, 0xBE,0xC4, 0xA4, 0xB2, 0xA1, 0x83, 0xBC, 0x80, 0xB0};
// 0~9 포트 출력값에 해당하는 16진수 값(공통 애노드 기준)
void display_7segled(unsigned char led[],unsigned int number) // sub routine
                                } // PORTC에 원하는 led에 해당하는 16진수값 할당
        PORTC = led[number];
int main(void) // main program
{
        int number; // 메인 프로그램 실행동안 스위치가 눌린 횟수를 저장할 변수
        int before; // 이전 상태를 저장할 변수
        DDRC = 0xFF; // PORT C를 출력으로 사용
        DDRD = DDRD & ~(1<<PD0); // PD0를 스위치 사용을 위해 입력핀으로 설정
        PORTD = PORTD | 1<<PD0; // PD0를 내부 풀업저항으로 연결
        number = 0; // number 변수의 초깃값 설정
        before = RELEASED; // before 변수의 초기값을 설정
```

while(1){

```
display_7segled(digit, number%10);

// number가 10이상일 때를 위해 %10을 사용해 나머지로 인덱성

if(before==RELEASED &&!(PIND&1<<PD0)){ //전에 눌리지 않은 상태에서 처음으로 눌림

number++; // 스위치가 눌렸으니 number를 1증가

_delay_ms(DEBOUNCE_MS); // 1000ms만큼 딜레이

before=PRESSED; // 눌린상태로 저장

}else if(before==PRESSED&&(PIND&1<<PD0)){ // 전에 눌린 상태에서 처음으로 떨어짐

_delay_ms(DEBOUNCE_MS); // 1000ms만큼 딜레이


before=RELEASED; // 떨어진 상태로 저장

}

return 0;
```

 
## IV 회로도 및 7-segment 작동

→ 브레드 보드에 PWR B/D를 연결 후 각 GND와 VCC를 편하게 쓰기위해 위와 같이 색에 구분을 되서 연결했다. 검은선은 GND, 붉은선은 VCC를 의미한다. ATmega128의 PC0~PC7에 330Ω을 연결하고 각각 7-세그먼트에 해당하는 위치와 연결 후 사용했다.



위의 사진은 PORT C와 7-segment의 연결 관계에 대해 나타낸 회로도이다. 위와 다르게 본 실험

에서는 2칸 7-segment를 사용했으므로 번호가 다르다.

 

위의 사진은 실험에서 사용한 7-세그먼트 5263ASR1에 해당하는 회로도이다. 본 실험에서는 DIG2에 해당하는 번호로 연결 후 사용했다.

7-세그먼트 LED의 내부 LED와 ATmega128 PORT C의 핀과의 관계인데,

ATmega128 C포트의 핀 이름	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
7-Segment LED의 내부 LED	DP	С	Е	D	G	F	A	В


강의자료의 표는 공통 캐소드 기준에서의 16진수 값이므로 아래와 같이 실험에서 사용한 공통 애 노드일 때의 값으로 변환 후 코드에 적용하여 사용했다.

			디스플레이 숫자									
		LED	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		위치	F B	F B	F B C B	F B C O	F B C B				A B G G G	B
포	PC7	DP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

트	PC6	С	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	PC5	Е	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
출	PC4	D	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
력 값	PC3	G	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
W.	PC2	F	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	PC1	А	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	PC0	В	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
16진수값		88	BE	C4	A4	B2	A1	83	ВС	80	В0	

포트 출력값에 해당하는 16진수값을 먼저 계산 후 코딩에 적용하여 사용했다.

 
사용하는 7segment가 공통 애노드인지, 공통 캐소드인지 알아보기 위해 아래와 같이 vcc와 GND만 연결 후 알아보았고, 확인 결과 공통 애노드 7segment임을 확인했다. 공통 애노드 7segment는 LOW값이 들어갈 때 LED가 켜지는 특성을 가진다.



위까지의 과정은 실험2와 같다. 실험2와 다른 점은 PD0에 스위치를 연결한다는 점이다. 스위치를 사용하는 이유는 스위치의 On/Off 동작에 따른 바운싱 현상을 관찰하고 소프트웨어적으로 해결 하는 지도 보기 위해서 이다. 스위치 디바운싱 효과란 아래이다.
 
#### ★ 스위치 바운싱 현상


- 스위치를 여러 번 누른 동작으로 오동작할 수 있음
- 스위치의 기계적인 특성으로 발생 → 전압 변화 유발
- 소프트웨어적으로 스위치 디바운싱 역할 수행
  - -- 스위치 변화를 처음 감지 후, 일정시간 동안 변화를 무시함



[ 스위치 바운싱에 의한 전압 변화 ]

그리고, 스위치 바운싱 현상은 시간 지연 함수(\_delay\_ms())를 사용하여 해결한다. 이를 스위치 디바운싱 이라 한다.

기본 회로도 이해를 돕기 위한 이미지

 



위는 JTAG을 통한 프로그래밍 전 회로도 구성을 완료한 이미지이다.
 
#### [바운싱 효과를 제거하지 못한 동작 이미지]

딜레이를 몇 이상 적용했을 때 바운싱 효과를 제거할 수 있는 지 알아보기 위해서, 1ms부터 1ms 씩 올리며 딜레이를 적용하며 실험을 수행해보았다. 결과부터 말하자면 본 실험에서는 5ms에서는 바운싱 효과를 확인할 수 있었고 6ms부터는 디바운스 된 것을 실험적으로 알 수 있었다.


아래는 바운싱이 일어났을 때 변화를 알려주는 이미지이다. 7segment display가 0을 나타낼 때, 스위치를 한번 눌렀고, 1이 아닌 3이 나타났고, 6에서 스위치를 한번 눌렀을 때 7이 아닌 8이 표시됨으로 바운싱 효과를 확인할 수 있었다.




 


[바운싱 효과를 제거한 회로 및 동작 이미지]

 아래는 시간 지연 함수를 사용해서 1초 딜레이를 주고 수행한 결과 이미지이다. 각 입력 숫자에 맞게 잘 작동하는 지 확인하기 위해 코드 수정, 다운로드, 실행 과정을 반복하여 수행했다. 잘 작동한다.



 

 

### V 결과 및 토의

→ AVR Studio4를 사용하여 코딩한 것을 JTAG 다운로더를 통해 ATmega128 보드에 연결해서 Flash memory에 저장하였다. 이후 JTAG 케이블 제거 후 실험을 수행했다. 7-세그먼트의 LED에 디스플레이하고 싶은 숫자에 해당하는 미리 계산한 포트 출력값에 따른 16진수값을 AVR Stuido4에서의 코드에 지정하였다. 이후 구성한 회로도와 연결 후 프로그래밍했고 코드를 수정하고 프로그래밍을 반복하여 실험을 수행했다.

실험 목표대로 딜레이를 적용하지 않은 실험에서 스위치를 한번 눌러도 LED가 1~2회 더 변하는 스위칭 바운싱 현상에 의한 오동작을 확인했다. 그리고 딜레이를 이용해서 해결한 스위치 디바운 싱 현상을 확인했다.

이번 실험을 통해 바운싱 효과 및 디바운싱에 대해 알게 되었다. 정상 동작을 위해서는 일정 시간 이상의 딜레이를 적용해줘야 한다. 공학도로써 코딩을 할 때, 기계적인 특성을 인지하고 코딩을 해야 되겠다는 생각이 들었다.